

Lab 6 report

23b1269

Foram trivedi

Pen paper design

Problem Set


Q_0	Q_1	Q_2	Q_0^+	Q_1^+	Q_2^+	P_A	P_B	P_C
Q_A	Q_B	Q_C	Q_A^+	Q_B^+	Q_C^+			
1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	D_2	D_1	D_0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1


$D_0 \Rightarrow$


$Q_0 \backslash Q_2 Q_1$	$\overline{Q_2} \overline{Q_1}$	$\overline{Q_2} Q_1$	$Q_2 \overline{Q_1}$	$Q_2 Q_1$
$\overline{Q_0}$	1	1	1	1
Q_0	0	0	1	0

$$D_0 = Q_2 Q_1 + \overline{Q_0}$$

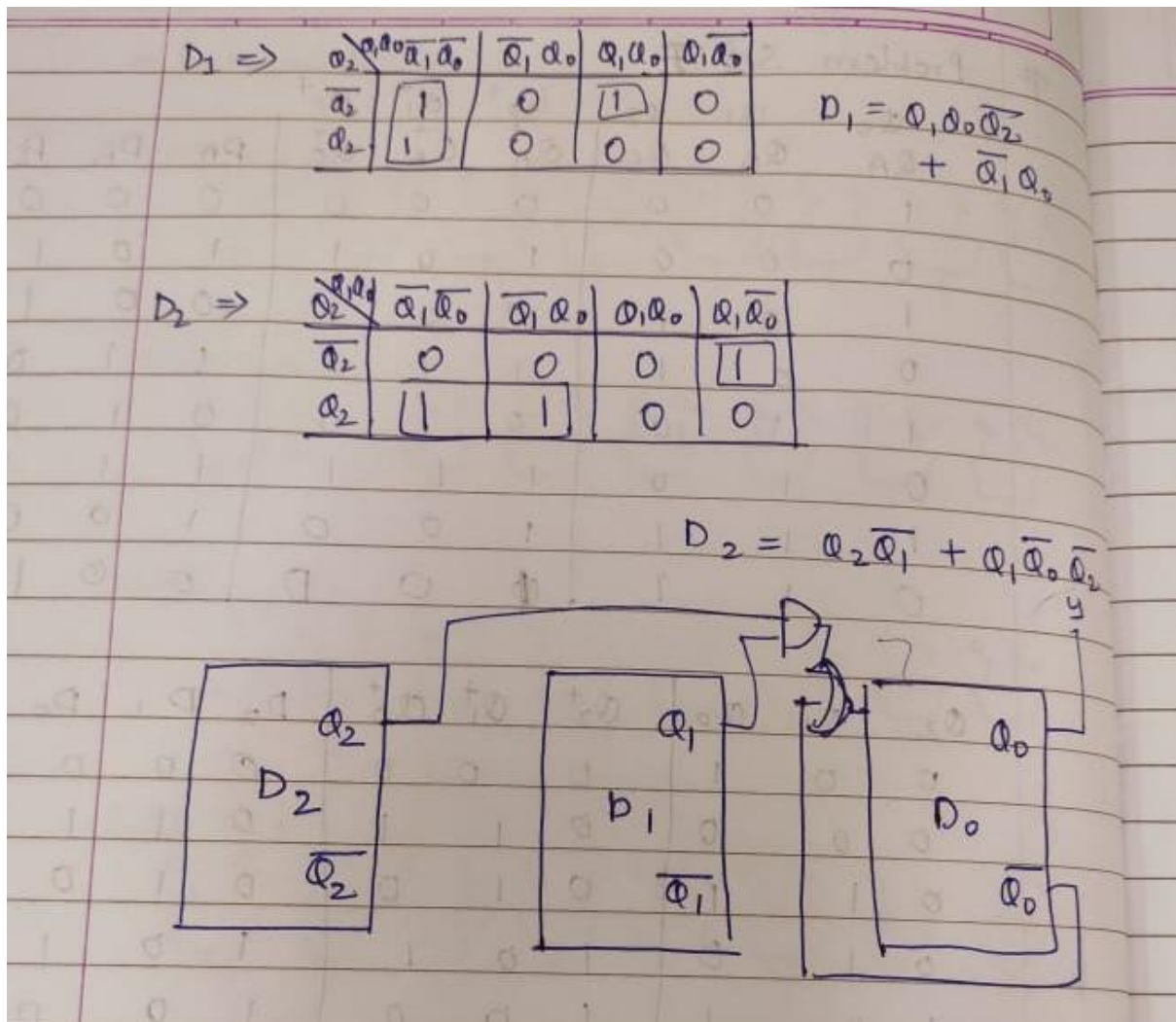

Simulations

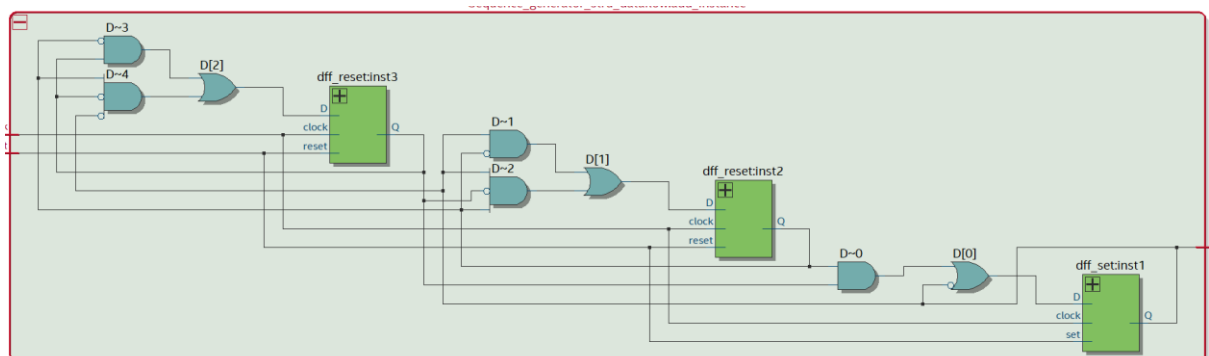

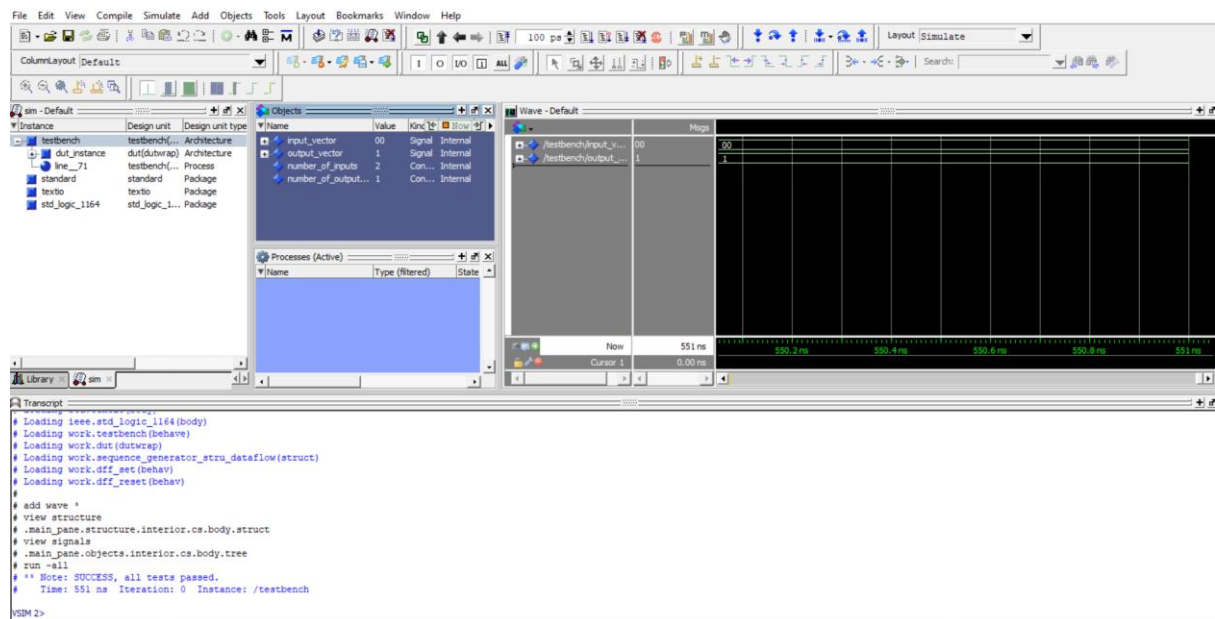

Scan chain output

```
10 1 Success
11 1 Success
00 1 Success
01 0 Success
00 0 Success
01 1 Success
00 1 Success
01 0 Success
00 0 Success
01 1 Success
00 1 Success
01 0 Success
00 0 Success
01 1 Success
00 1 Success
11 1 Success
00 1 Success
01 0 Success
00 0 Success
01 1 Success
00 1 Success
01 0 Success
00 0 Success
01 1 Success
00 1 Success
01 0 Success
```